

# Electronics Systems

Federico Casu

Novembre 23, 2023

## Digital Circuits Implementation Approaches

Un circuito integrato *special purpose*, noto come ASIC o **A**pplication **S**pecific **I**ntegrated **C**ircuit, è un circuito integrato creato appositamente per risolvere un'elaborazione ben precisa (special purpose, appunto): la specificità della progettazione, focalizzata sulla risoluzione di un unico problema, consente di raggiungere delle prestazioni in termini di velocità di elaborazione e consumo difficilmente ottenibili con l'uso di soluzioni più generiche (general purpose).

Non è tutto oro quello che luccica. Quanto costa produrre un chip ASIC? Prima di tutto dobbiamo introdurre una distinzione. Esistono due tipologie di approcci: *custom* e *semi-custom*.

1. L'approccio *custom* permette di avere il totale controllo sulla progettazione del chip: dalla dimensione dei transistor al posizionamento di quest'ultimi all'interno del chip. Tale controllo (o libertà di progettazione) consente di ottenere i risultati migliori in termini di prestazioni, area e consumo di energia. Ovviamente dobbiamo considerare il rovescio della medaglia: progettare e produrre un chip da zero ha i suoi costi.
2. L'approccio *semi-custom* si basa su design già esistenti, utilizzando una piattaforma predefinita con una struttura logica fissa. Durante la fase di progettazione, si definiscono le connessioni tra le strutture logiche messe a disposizione dalla piattaforma in uso. Il costo di sviluppo, così come il tempo necessario, per un chip semi-custom è **inferiore** rispetto a quello di un chip full custom. Questo perché il processo di ingegnerizzazione di un chip semi-custom è più rapido e meno complesso rispetto al caso full-custom.

 


Figure 1: Grafico della curva di costo al variare del numero di chip prodotti.


 


Figure 2: Grafico della curva di costo al variare del numero di chip prodotti: full-custom, semi-custom e FPGA.

## Static and Dynamic Power in CMOS Inverters

### Timing issues

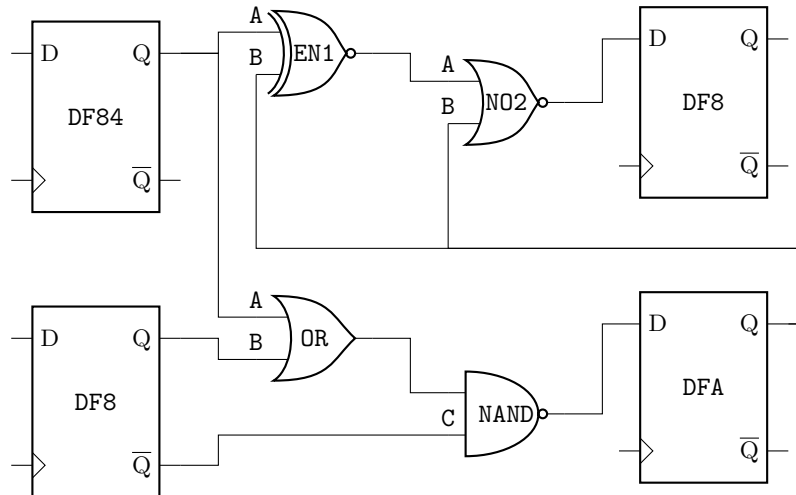

### Clock Skew

Fino ad ora abbiamo considerato che il fronte di salita del clock arrivi a tutti i registri del circuito allo stesso istante  $t$ . In realtà questa è solamente un'ipotesi:


- Supponiamo di prendere come riferimento il segnale (onda quadra) in uscita dal generatore di clock.
- Il fronte di salita del clock visto da un registro  $i$  può essere in anticipo/ritardo rispetto al fronte di salita visto dal registro  $j$ . Tale scostamento dipende dalla distanza tra il generatore di clock e il registro. Esempio: se il registro  $i$  si trova più "vicino" al generatore rispetto al registro  $j$  allora il fronte di salita visto dal registro  $j$  è in *ritardo* rispetto a ciò che ha visto il registro  $i$ .

Il fenomeno che abbiamo descritto sopra è detto *clock skew*. Il clock, come qualsiasi altro segnale, impiega del tempo a "percorrere" il mezzo fisico che collega il generatore al registro. Maggiore è la distanza da percorrere, maggiore è il tempo di propagazione.

Quali sono gli effetti del clock skew sui vincoli temporali sul periodo di clock? Esistono due casi:

 1. **Positive clock skew.** Si verifica quando il clock si propaga nella stessa direzione del flusso dei dati.
2. **Negative clock skew.** Si verifica quando il clock si propaga nella direzione opposta alla direzione del flusso dei dati.

Analizziamo cosa succede nel caso di clock skew *positivo*. Dunque, il circuito in esame è il seguente:



- Il fronte di salita del clock visto dal registro a valle della logica combinatoria è in ritardo rispetto al fronte di salita del clock visto dal registro a monte.
- Ciò significa che la durata del periodo di clock “percepita” dai segnali che si propagano tra i due registri è *maggiore* visto che al periodo di clock  $T$  devo sommare il ritardo sperimentato dal fronte di salita del clock visto dal registro a valle.

$$T + |\delta| \geq t_{cq1} + t_{plog} + t_{su2}$$


$$T \geq t_{cq1} + t_{plog} + t_{su2} - |\delta|$$

- Un clock skew positivo consente di aumentare la frequenza di clock (diminuire il periodo).
- Per quanto riguarda l’hold time violation, avere clock skew positivo è deleterio. Dato che il fronte di salita visto dal registro a monte è in anticipo rispetto al fronte di salita visto dal registro a valle, la somma dei contamination delay del registro e della logica combinatoria non devono essere minori del hold time del registro a valle a cui si somma il clock skew.

$$t_{hold2} + |\delta| \leq t_{cd1} + t_{cdlog}$$

$$t_{hold2} \leq t_{cd1} + t_{cdlog} - |\delta|$$

 Nel caso di clock skew negativo, ciò che cambia nei vincoli temporali è il segno di  $\delta$ .



$$T \geq t_{cq1} + t_{plog} + t_{su2} + |\delta|$$

$$t_{hold2} \leq t_{cd1} + t_{cdlog} + |\delta|$$

Sicuramente, il vincolo più difficile da rispettare è l'hold time violation: è più semplice (meno costoso) aumentare il periodo di clock piuttosto che diminuire  $t_{hold}$ .

## Full Adder

Il nostro viaggio alla scoperta dei sommatore inizia dal più semplice sommatore che si possa implementare: sommatore a 1 bit.

A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Figure 3: 1-bit full adder truth table.

Possiamo calcolare le due uscite con le seguenti espressioni logiche:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = A \cdot B + A \cdot C_{in} + B \cdot C_{in}$$

Analizziamo più da vicino la tabella di verità del sommatore:

1. Prendiamo in esame le uscite S e C<sub>out</sub>. Prendiamo in considerazione solo le uscite associate agli stati diversi da  $\{A, B, C_{in}\} = \{0, 0, 0\}$  e  $\{A, B, C_{in}\} = \{1, 1, 1\}$ . Possiamo notare una proprietà molto utile:

$$S(A, B, C_{in}) = \bar{C}_{out}(A, B, C_{in})$$

ovvero l'uscita S può essere ottenuta come la negazione dell'uscita C<sub>out</sub> quando almeno un ingresso è diverso da 0 e tutti non sono uguali a 1.

A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

2. Tale proprietà può essere usata per ridurre la complessità (in termini di transistor) del circuito: di fatto possiamo utilizzare la rete combinatoria che produce l'uscita C<sub>out</sub> anche per produrre l'uscita S.

$$S(A, B, C_{in}) = \bar{C}_{out}(A, B, C_{in}) + A \cdot B \cdot C_{in}$$

Cosa possiamo trovare nel datasheet di un 1-bit full adder?

1. La tabella di verità (Figura 3).
2. Le capacità associate a ciascun ingresso. Esempio:

Pin	Cap [pF]
A	0.038
B	0.037
C <sub>in</sub>	0.032

3. L'occupazione del chip e la *power consumption*.
4. Tutti i ritardi che caratterizzano l'attività della rete combinatoria. In particolare, avremo delle informazioni a riguardo il ritardo di propagazione di ogni percorso, *cioè*:
  - Il ritardo del percorso  $A \rightarrow S$ .
  - Il ritardo del percorso  $A \rightarrow C_{out}$ .
  - Il ritardo del percorso  $B \rightarrow S$ .
  - Il ritardo del percorso  $B \rightarrow C_{out}$ .
  - Il ritardo del percorso  $C_{in} \rightarrow S$ .
  - Il ritardo del percorso  $C_{in} \rightarrow C_{out}$ .

Inoltre, potremo avere delle informazioni a riguardo del contamination delay della rete combinatoria.

## Serial Adder

Come possiamo effettuare la somma di numeri rappresentati su  $N > 1$  bits? Un possibile approccio è descritto in Figura 4.

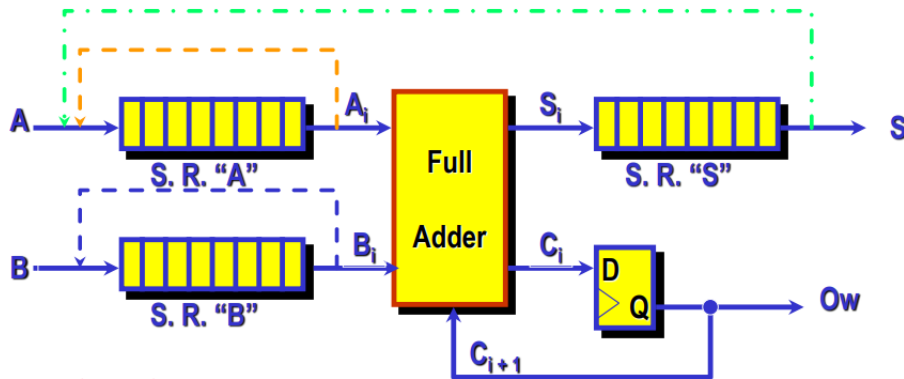


Figure 4: Arch. of N-bits serial full adder.

Quanto tempo si impiega a calcolare la somma di due interi su  $N$  bits? Facile:  $N \cdot T_{clk}$ . Per calcolare il periodo di clock minimo dobbiamo tenere conto dei

vincoli imposti dal *setup time*. Anche in questo caso dobbiamo analizzare tutti i percorsi **reg-log-reg** e calcolare il periodo di clock minimo in funzione del percorso più “lento”.

Facciamo un esempio: supponiamo che il tempo di propagazione da un qualsiasi ingresso all’uscita **S** sia minore del tempo di propagazione da un qualsiasi ingresso all’uscita **C<sub>out</sub>**. In altre parole,

- $T_{A \rightarrow S} < T_{A \rightarrow C_{out}}$
- $T_{B \rightarrow S} < T_{B \rightarrow C_{out}}$
- $T_{C_{in} \rightarrow S} < T_{C_{in} \rightarrow C_{out}}$

Come possiamo vedere dalla Figura 5, abbiamo i seguenti vincoli temporali:

1.  $T_{clk} \geq T_{cq,A} + T_{C_{out}} + T_{su,C_{in}}$
2.  $T_{clk} \geq T_{cq,B} + T_{C_{out}} + T_{su,C_{in}}$
3.  $T_{clk} \geq T_{cq,C_{in}} + T_{C_{out}} + T_{su,C_{in}}$

Possiamo pensare che tutti i registri del circuito sono dello stesso tipo (quindi hanno gli stessi delay e setup time). Da ciò si ricava che il tempo necessario a compiere la somma di due interi su **N**-bits è  $NT_{clk} \geq N(T_{cq} + T_C + T_{su})$ .

## Parallel Adder: Ripple Carry Adder

Con un architettura parallela, la somma avviene in un unico ciclo di clock!

Supponiamo che  $T_{C_{out}} > T_S$ . Il percorso “più” critico della rete combinatoria è rappresentato in verde in Figura 7.

Sotto queste ipotesi il tempo necessario per eseguire la somma di due interi rappresentati su **N** bits è  $N \cdot T_{C_{out}}$ .

## Parallel Adder: Pipeline solution

Come possiamo risolvere il problema del ritardo della generazione del carry? Introduciamo un stadio di pipeline (Figura 8).

L’architettura presentata in Figura 8 ha un problema:

1. Supponiamo di voler eseguire una somma ad ogni ciclo di clock.
2. Il riporto in input al sommatore 2 è in ritardo di un ciclo di clock rispetto agli input presenti in **A<sub>2</sub>**, **B<sub>2</sub>**, **A<sub>3</sub>** e **B<sub>3</sub>**. Questo è dovuto al fatto che il registro di pipeline campiona il carry **C<sub>1</sub>** al clock **t<sub>i</sub>** e l’output associato è valido nel ciclo di clock successivo. *Soluzione*: ritardiamo **A<sub>2</sub>**, **B<sub>2</sub>**, **A<sub>3</sub>** e **B<sub>3</sub>** di un ciclo di clock inserendo un registro che campiona gli ingressi in **t<sub>i</sub>** e gli presenta ai sommatore 2 e 3 al ciclo di clock **t<sub>i+1</sub>**.



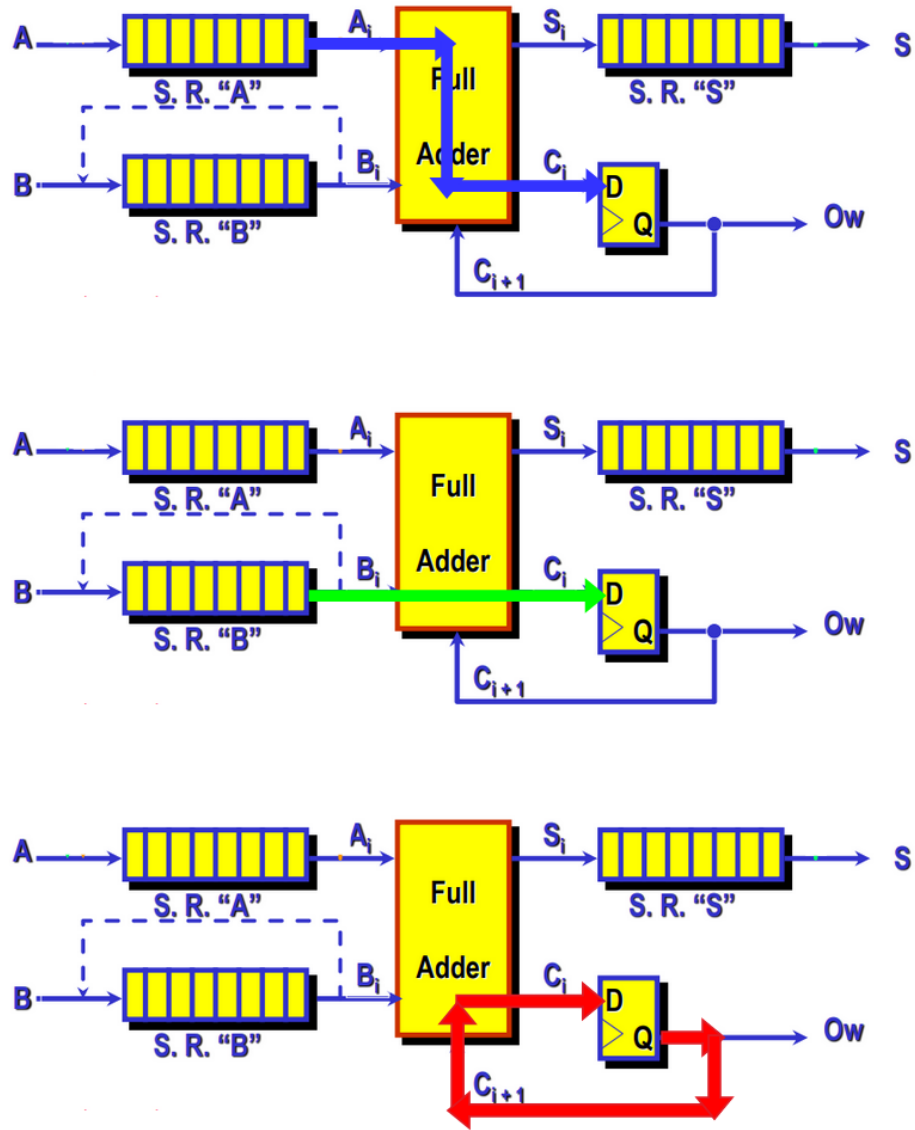


Figure 5: Serial adder: lista dei percorsi critici. Ipotesi:  $T_S < T_{C_{out}}$ .

 


Figure 6: Arch. of 4-bits ripple carry full adder.

 


Figure 7: Ripple Carry adder: percorso critico. Ipotesi:  $T_S < T_{C_{out}}$ .

 


Figure 8: Idea di pipeline applicata ad un ripple carry adder.

3. Ora abbiamo un problema di sincronizzazione sull'output:  $S_2$  e  $S_3$  sono validi al ciclo di clock  $t_{i+1}$  ma  $S_0$  e  $S_1$  sono già validi al ciclo di clock  $t_i$ .  
*Soluzione:* inseriamo un registro che ritarda  $S_0$  e  $S_1$  di un ciclo di clock.

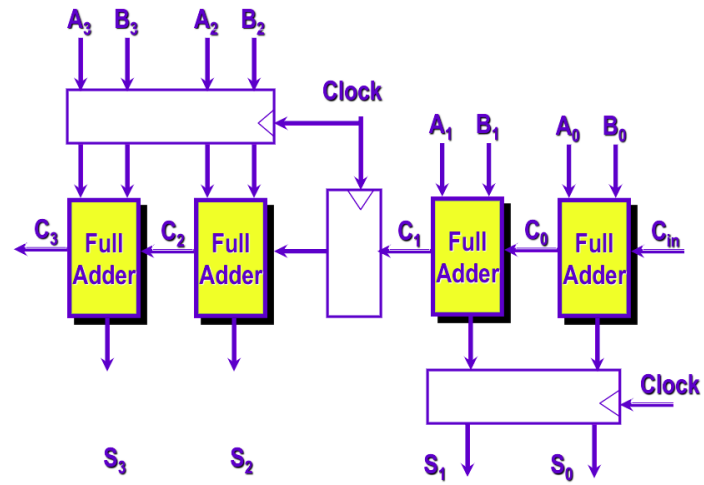


Figure 9: Architettura completa della pipeline applicata ad un ripple carry adder.